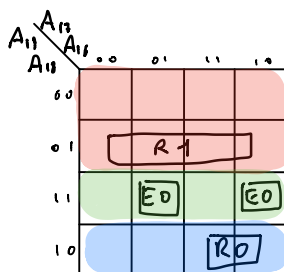


$$CS_{E0} = (A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}) + (A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}})$$

$$= A_{19} \cdot A_{18} \cdot (A_{17} \cdot A_{16} + A_{17} \cdot \overline{A_{16}})$$

$$CS_{R0} = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17}$$

$$CS_{R1} = \overline{A_{19}} \cdot A_{18}$$



$$CS_{R1}' = \overline{A_{19}}$$

$$CS_{E0}' = A_{19} \cdot A_{18}$$

$$CS_{R0}' = A_{19} \cdot \overline{A_{18}}$$